

2012

一、(1) $(11011)_2 = (55)_{10} = \left(\frac{0101}{5} \frac{0101}{5} \right)_{16}$
 $1+2+4+16+32$

(2) $2^{16} \times 8 = 64k \times 8 = 512k$
 $16\text{位地址线} \rightarrow 2^{16}\text{个存储单元}$ $8\text{数据位} \rightarrow \text{每个存储单元8位}$

(3) 0C17 TS17 南桥

第3次考试

(4) 并行逐次双链分型

双链分型是一种间接ADC

(5) 增加冗余度 低通滤波电路 高通脉冲

课本原话

二、最简与-或式:

$$Y = B\bar{C} + AB\bar{C}E + \bar{B}(A\oplus D) + B(A\oplus D)$$

$$= B\bar{C} + A\bar{D} + \bar{A}D$$

最简或与式:

对偶式: $Y' = (B+\bar{C})(A+B+\bar{C}+E)(\bar{B}+(\bar{A}+\bar{D})(A+D))(B+(A+D)(\bar{A}+D))$

$$= (B+\bar{C})(\bar{B}+A\bar{D})(B+A\bar{D})$$

$$= (B+\bar{C})(A\bar{D} + \bar{A}D)$$


$$= ABD + A\bar{C}D + \bar{A}B\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$$

再对Y'求对偶:

$$Y'' = (A+B+D)(A+\bar{C}+D)(\bar{A}+B+\bar{D})(\bar{A}+\bar{C}+\bar{D})$$

三、因为A在 M_0 的四项组合中均有取值, 所以 A, A_1, A_0 分别输入A-M₁-M₀.

	A	M ₁	M ₀	F
D ₀	0	0	0	F=A=0
D ₁	0	0	1	F=0⊕0=B
D ₂	0	1	0	F=A⊗B=0
D ₃	0	1	1	F=A⊕B=B
D ₄	1	0	0	F=A=1
D ₅	1	0	1	F=1⊗0=0
D ₆	1	1	0	F=A⊗B=1
D ₇	1	1	1	F=A⊕B=1

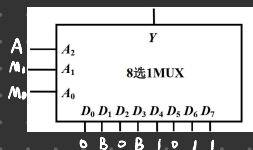

(本题题设较灵活, 仅供参考, 合理即可)

四、输出函数: $Y = \overline{Q_2 \cdot Q_1} = Q_1 Q_2$ 为 Moore 型

激励函数: $J_2 = Q_0 Q_1$ $J_1 = Q_0$ $J_0 = Q_2 Q_1$
 $K_2 = Q_1$ $K_1 = \overline{Q_0 Q_2}$ $K_0 = 1$

状态方程式:

$$Q_2^{n+1} = Q_0 Q_1 Q_2 + \overline{Q_1} Q_2$$


$$Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} \overline{Q_2} Q_1$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_1 Q_2} \overline{Q_0}$$

状态表:

现态	次态	Y
$Q_2 \ Q_1 \ Q_0$	$Q_2' \ Q_1' \ Q_0'$	
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 0	0
0 1 0	0 1 1	0
0 1 1	1 0 0	0
1 0 0	1 0 1	0
1 0 1	1 1 0	0
1 1 0	0 0 0	1
1 1 1	0 0 0	1

状态图:

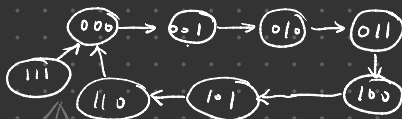


可以自启动

无无效序列可以返回有效序列

五、输出2421码为 $A_3 A_2 A_1 A_0$ 进位 C

① 状态图 $A_3 A_2 A_1 A_0$

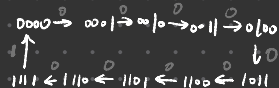

② 状态表:

状态	进位 C
0000	0
0001	0
0010	0
0011	0
0100	0
0101	0
0110	0
0111	0
1000	0
1001	0
1010	0
1011	0
1100	0
1101	0
1110	0
1111	1

$$A_3$$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
$A_1 A_0$	00	0	1	X
01	0	X	1	X
11	0	X	0	1
10	0	X	1	X

$$A_2$$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
$A_1 A_0$	00	0	0	1
01	0	X	1	X
11	0	X	0	1
10	0	X	1	X

$$A_1$$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
$A_1 A_0$	00	0	1	0
01	1	X	1	X
11	0	X	0	0
10	1	X	1	X

$$A_0$$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
$A_1 A_0$	00	1	1	1
01	0	X	0	X
11	0	X	0	0
10	1	X	1	X

$$C$$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
$A_1 A_0$	00	0	0	X
01	0	X	0	X
11	0	X	1	0
10	0	X	0	X

$$D_2 = A_2^{n+1} = A_3 \bar{A}_1 + \bar{A}_2 A_1 A_0 + A_2 \bar{A}_0$$

$$D_0 = A_0^{n+1} = \bar{A}_0$$

$$C = A_2 A_1 A_0$$

$$D_3 = A_3^{n+1} = A_3 \bar{A}_1 + A_3 A_2 + A_3 A_1 \bar{A}_0$$

$$D_1 = A_1^{n+1} = A_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 A_0 + \bar{A}_3 A_2$$

六、74161 同步置数, 异步清零

状态:

0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
1000	8
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13

异步清零

